

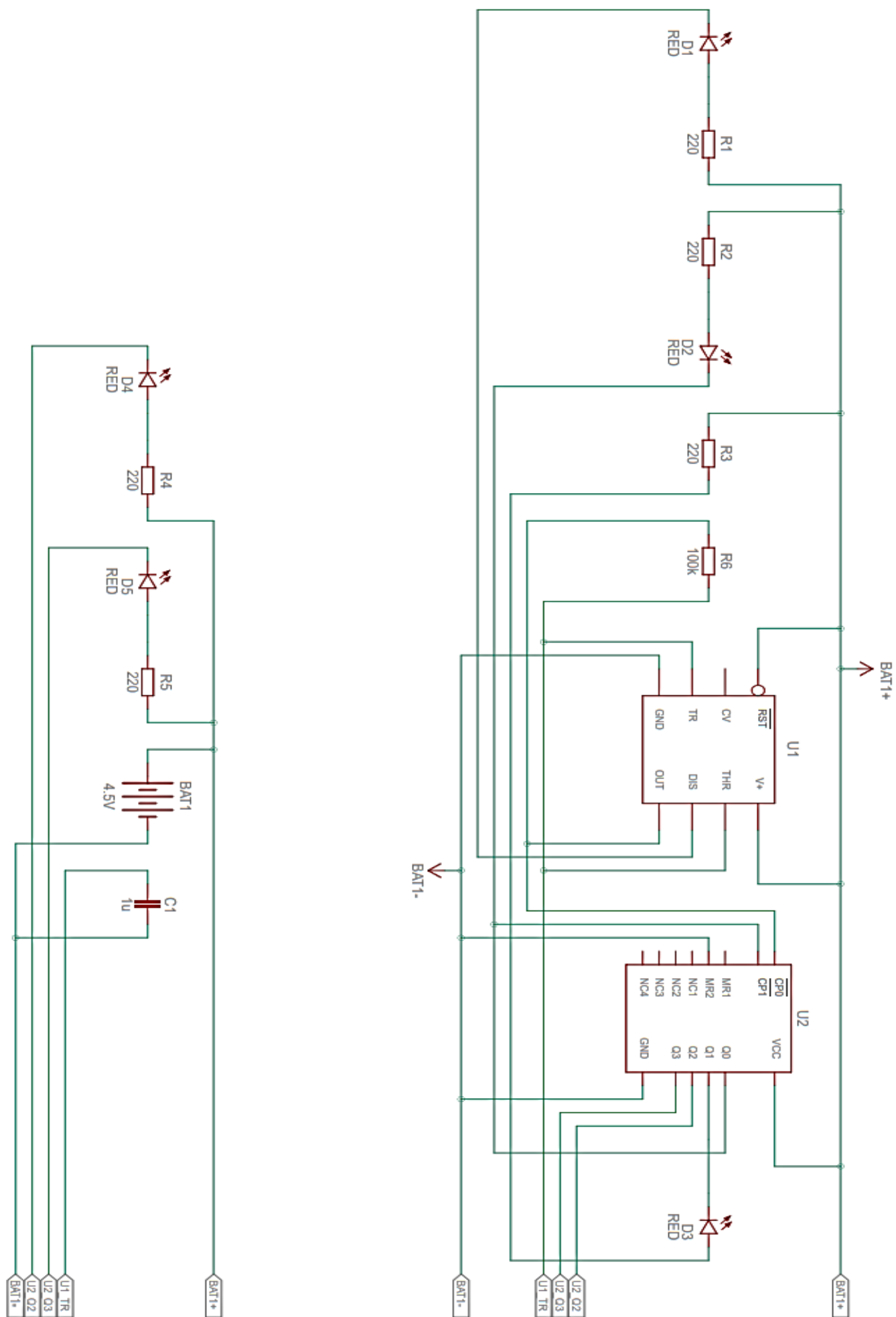


Рисунок №1 Логическая схема 4-х битового калькулятора